

# 64-040 Modul IP7: Rechnerstrukturen

[http://tams.informatik.uni-hamburg.de/  
lectures/2012ws/vorlesung/rs](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2012ws/vorlesung/rs)

– Kapitel 11 –

Andreas Mäder



Universität Hamburg  
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften  
Fachbereich Informatik

**Technische Aspekte Multimodaler Systeme**

Wintersemester 2012/2013

# Kapitel 11

## Schaltnetze

Definition

Schaltsymbole und Schaltpläne

Hades: Editor und Simulator

Logische Gatter

Inverter, AND, OR

XOR und Parität

Multiplexer

Einfache Schaltnetze

Siebensegmentanzeige

Schaltnetze für Logische und Arithmetische Operationen

Addierer

Multiplizierer

Prioritätsencoder

# Kapitel 11 (cont.)

Barrel-Shifter

ALU (Arithmetisch-Logische Einheit)

Zeitverhalten von Schaltungen

Hazards

Literatur



## Schaltnetze: Definition

- ▶ **Schaltnetz** oder auch **kombinatorische Schaltung** (*combinational logic circuit*):  
ein digitales System mit  $n$ -Eingängen  $(b_1, b_2, \dots, b_n)$  und  $m$ -Ausgängen  $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ , dessen Ausgangsvariablen zu jedem Zeitpunkt nur von den aktuellen Werten der Eingangsvariablen abhängen

Beschreibung als Vektorfunktion  $\vec{y} = F(\vec{b})$

- ▶ Bündel von Schaltfunktionen (mehrere SF)
- ▶ ein Schaltnetz darf keine Rückkopplungen enthalten

## Schaltnetze: Definition (cont.)

- ▶ Begriff: „Schaltnetz“
  - ▶ technische Realisierung von Schaltfunktionen / Funktionsbündeln
  - ▶ Struktur aus einfachen Gatterfunktionen:  
triviale Funktionen mit wenigen (2...4) Eingängen
- ▶ in der Praxis können Schaltnetze nicht statisch betrachtet werden: Gatterlaufzeiten spielen eine Rolle

# Elementare digitale Schaltungen

- ▶ Schaltsymbole
- ▶ Grundgatter (Inverter, AND, OR, usw.)
- ▶ Kombinationen aus mehreren Gattern
  
- ▶ Schaltnetze (mehrere Ausgänge)
- ▶ Beispiele
  
- ▶ Arithmetisch/Logische Operationen

## Schaltpläne (*schematics*)

- ▶ standardisierte Methode zur Darstellung von Schaltungen
- ▶ genormte Symbole für Komponenten
  - ▶ Spannungs- und Stromquellen, Messgeräte
  - ▶ Schalter und Relais
  - ▶ Widerstände, Kondensatoren, Spulen
  - ▶ Dioden, Transistoren (bipolar, MOS)
  - ▶ **Gatter**: logische Grundoperationen (UND, ODER, usw.)
  - ▶ **Flipflops**: Speicherglieder
- ▶ Verbindungen
  - ▶ Linien für Drähte (Verbindungen)
  - ▶ Anschlusspunkte für Drahtverbindungen
  - ▶ dicke Linien für  $n$ -bit Busse, Anzapfungen, usw.
- ▶ komplexe Bausteine, hierarchisch zusammengesetzt

# Schaltsymbole

DIN 40700 (ab 1976)	Schaltzeichen		Benennung
	Früher	in USA	
			UND - Glied (AND)
			ODER - Glied (OR)
			NICHT - Glied (NOT)
			Exklusiv-Oder - Glied (Exclusive-OR, XOR)
			Äquivalenz - Glied (Logic identity)
			UND - Glied mit negier- tem Ausgang (NAND)
			ODER - Glied mit negier- tem Ausgang (NOR)
			Negation eines Eingangs
			Negation eines Ausgangs

Schiffmann, Schmitz:  
Technische Informatik 1 [SS04]



# Logische Gatter

- ▶ **Logisches Gatter** (*logic gate*): die Bezeichnung für die Realisierung einer logischen Grundfunktion als gekapselte Komponente (in einer gegebenen Technologie)
- ▶ 1 Eingang: Treiberstufe/Verstärker und Inverter (Negation)
- ▶ 2 Eingänge: AND/OR, NAND/NOR, XOR, XNOR
- ▶ 3 und mehr Eingänge: AND/OR, NAND/NOR, Parität
- ▶ Multiplexer
- ▶ vollständige Basismenge erforderlich (mindestens 1 Gatter)
- ▶ in Halbleitertechnologie sind NAND/NOR besonders effizient

## Schaltplan-Editor und -Simulator


Spielerischer Zugang zu digitalen Schaltungen:

- ▶ mit Experimentierkasten oder im Logiksimulator
- ▶ interaktive Simulation erlaubt direktes Ausprobieren
- ▶ Animation und Visualisierung der logischen Werte
- ▶ „entdeckendes Lernen“
  
- ▶ Diglog: [www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk](http://www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk) [Laz]
- ▶ Hades: [tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos) [Hena]  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/toc.html](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/toc.html)
  - ▶ Demos laufen im Browser (Java erforderlich)
  - ▶ Grundsaltungen, Gate-Level Circuits...

# Hades: Grundkomponenten

- ▶ Vorführung des Simulators
- ▶ Eingang: Schalter + Anzeige („Ipin“)
- ▶ Ausgang: Anzeige („Opin“)
- ▶ Taktgenerator
- ▶ PowerOnReset
- ▶ Anzeige / Leuchtdiode
- ▶ Siebensegmentanzeige

...

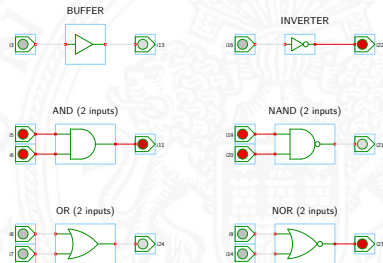

## Hades: *glow-mode* Visualisierung

- ▶ Farbe einer Leitung codiert den logischen Wert
- ▶ Einstellungen sind vom Benutzer konfigurierbar

### ▶ Defaultwerte

blau	glow-mode ausgeschaltet
hellgrau	logisch 0
rot	logisch 1
orange	tri-state Z $\Rightarrow$ keine Treiber
magenta	undefined X $\Rightarrow$ Kurzschluss, ungültiger Wert
cyan	unknown U $\Rightarrow$ nicht initialisiert

## Hades: Bedienung

- ▶ Menü: Anzeigoptionen, Edit-Befehle, usw.
- ▶ Editorfenster mit Popup-Menü für häufige Aktionen
- ▶ Rechtsklick auf Komponenten öffnet Eigenschaften/Parameter (*property-sheets*)
- ▶ optional „tooltips“ (enable im Layer-Menü)
- ▶ Simulationssteuerung: *run*, *pause*, *rewind*
- ▶ Anzeige der aktuellen Simulationszeit
- ▶ Details siehe Hades-Webseite: Kurzreferenz, Tutorial  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/docs.html](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/docs.html)

# Gatter: Verstärker, Inverter, AND, OR

**BUFFER**



**INVERTER**



**AND (2 inputs)**



**NAND (2 inputs)**



**OR (2 inputs)**




**NOR (2 inputs)**




# Grundsaltungen: De'Morgan Regel

AND (2 inputs)

 

OR (2 inputs)

 


# Gatter: AND/NAND mit zwei, drei, vier Eingängen

**BUFFER**



**INVERTER**

 


**AND (2 inputs)**




**NAND (2 inputs)**




**AND (3 inputs)**

 


**NAND (3 inputs)**

 

**AND (4 inputs)**

 


**NAND (4 inputs)**

 




## Gatter: AND mit zwölf Eingängen

 

AND3-AND4

 

NAND3-NOR4 (de-Morgan)

- ▶ in der Regel max. 4-Eingänge pro Gatter  
Grund: elektrotechnische Nachteile

# Gatter: OR/NOR mit zwei, drei, vier Eingängen

**BUFFER**



**INVERTER**




**OR (2 inputs)**




**NOR (2 inputs)**




**OR (3 inputs)**

 


**NOR (3 inputs)**

 

**OR (4 inputs)**

 


**NOR (4 inputs)**

 


# Komplexgatter


AOI21 (And-Or-Invert)

 


OAI21 (Or-And-Invert)

 

AOI33 (And-Or-Invert)

 

OAI32 (Or-And-Invert)

 


- ▶ in CMOS-Technologie besonders günstig realisierbar  
entsprechen vom Aufwand *einem* Gatter

# Gatter: XOR und XNOR

BUFFER



INVERTER

 

AND (2 inputs)



XOR (2 inputs)



OR (2 inputs)



XNOR (2 inputs)




# XOR und drei Varianten der Realisierung


► Symbol




► AND-OR

 

► NAND-NAND

 


► mit Multiplexer

 

## XOR zur Berechnung der Parität


- ▶ Parität, siehe „Codierung – Fehlererkennende Codes“

- ▶ 4-bit Parität

 
 
## XOR zur Berechnung der Parität (cont.)

- 8-bit, bzw. 10-bit: Umschaltung odd/even  
Kaskadierung über c-Eingang



## 2:1-Multiplexer

Umschalter zwischen zwei Dateneingängen („Wechselschalter“)

- ▶ ein Steuereingang:  $s$   
zwei Dateneingänge:  $a_1$  und  $a_0$   
ein Datenausgang:  $y$
- ▶ wenn  $s = 1$  wird  $a_1$  zum Ausgang  $y$  durchgeschaltet  
wenn  $s = 0$  wird  $a_0$  —"

$s$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



## 2:1-Multiplexer (cont.)

- kompaktere Darstellung der Funktionstabelle durch Verwendung von \* (don't care) Termen

$s$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	*	0	0
0	*	1	1
1	0	*	0
1	1	*	1

$s$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	*	$a_0$	$a_0$
1	$a_1$	*	$a_1$




## n:1-Multiplexer

Umschalten zwischen mehreren Dateneingängen

- ▶  $\lceil \log_2(n) \rceil$  Steuereingänge:  $s_m, \dots, s_0$
- $n$  Dateneingänge:  $a_{n-1}, \dots, a_0$
- ein Datenausgang:  $y$





$s_1$	$s_0$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$y$
0	0	*	*	*	0	0
0	0	*	*	*	1	1
0	1	*	*	0	*	0
0	1	*	*	1	*	1
1	0	*	0	*	*	0
1	0	*	1	*	*	1
1	1	0	*	*	*	0
1	1	1	*	*	*	1

## 2:1 und 4:1 Multiplexer

   


- ▶ keine einheitliche Anordnung der Dateneingänge in Schaltplänen:  
höchstwertiger Eingang manchmal oben, manchmal unten

# Multiplexer und Demultiplexer

    

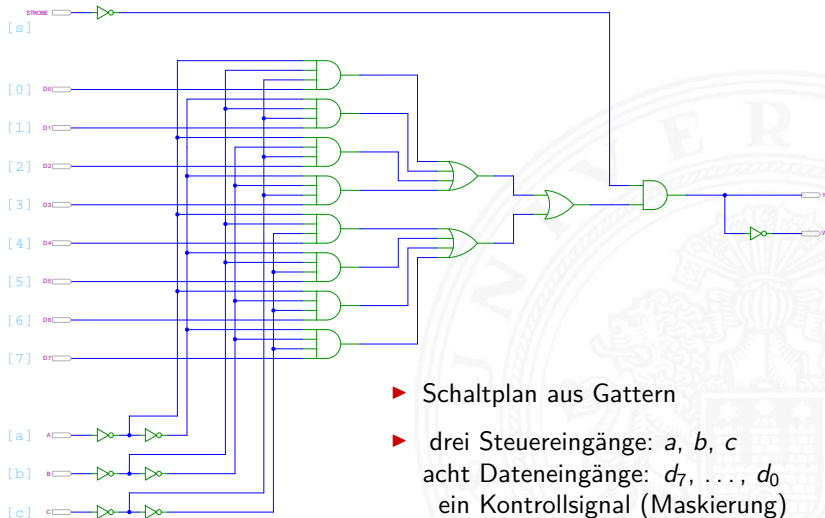
## 8-bit Multiplexer: Integrierte Schaltung 74151




- ▶ Schaltplan aus Gattern
- ▶ drei Steuereingänge:  $a$ ,  $b$ ,  $c$   
acht Dateneingänge:  $d_7, \dots, d_0$   
ein Kontrollsignal (Maskierung)
 
# 16-bit Demultiplexer: Integrierte Schaltung 74154


 
# 16-bit Demultiplexer: 74154 als Adressdecoder



## Beispiele für Schaltnetze

- ▶ Schaltungen mit mehreren Ausgängen
- ▶ Bündelminimierung der einzelnen Funktionen


ausgewählte typische Beispiele

- ▶ „Würfel“-Decoder
- ▶ Umwandlung vom Dual-Code in den Gray-Code
- ▶ (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder
- ▶ Siebensegmentanzeige


 
# Beispiel: „Würfel“-Decoder


Visualisierung eines Würfels mit sieben LEDs



- ▶ Eingabewert von 0...6
- ▶ Anzeige ein bis sechs Augen: eingeschaltet

Wert	$b_2$	$b_1$	$b_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$	$x_7$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
6	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

## Beispiel: „Würfel“-Decoder (cont.)

 

- Anzeige wie beim Würfel: ein bis sechs Augen
- Minimierung ergibt:

$$x_1 = x_7 = b_2 \vee b_1$$

$$x_2 = x_6 = b_0 \wedge b_1$$


$$x_3 = x_5 = b_2$$

$$x_4 = b_0$$

links oben, rechts unten  
mitte oben, mitte unten  
rechts oben, links unten  
Zentrum


# Beispiel: Umwandlung vom Dualcode in den Graycode

## XOR benachbarter Bits

 

# Beispiel: Umwandlung vom Graycode in den Dualcode

## XOR-Kette

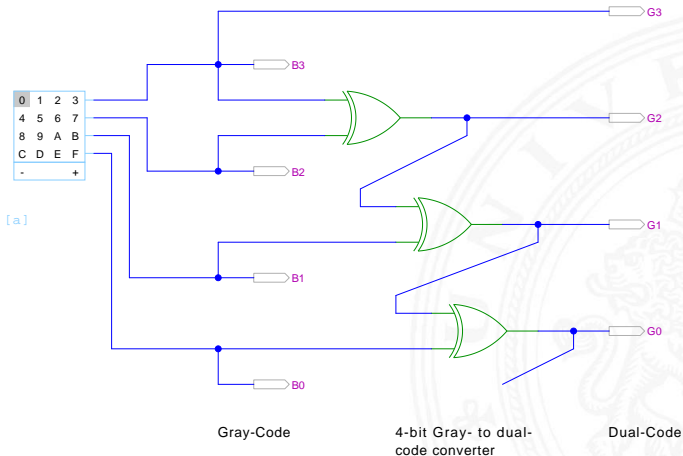

## (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder

### ► Encoder

- vier Eingabebits
- Hamming-Encoder erzeugt drei Paritätsbits

linke Seite

### ► Übertragungskanal

- Übertragung von sieben Codebits
- Einfügen von Übertragungsfehlern durch Invertieren von Codebits mit XOR-Gattern

Mitte


### ► Decoder und Fehlerkorrektur

- Decoder liest die empfangenen sieben Bits
- Syndrom-Berechnung mit XOR-Gattern und Anzeige erkannter Fehler
- Korrektur gekippter Bits


rechte Seite

rechts oben
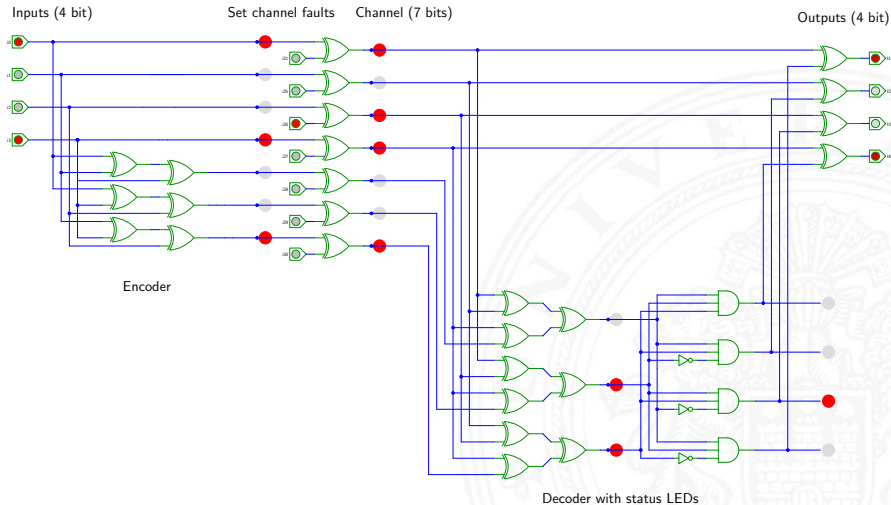
## (7,4)-Hamming-Code: Encoder und Decoder (cont.)




## Siebensegmentanzeige

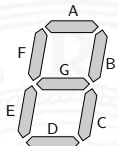- ▶ sieben einzelne Leuchtsegmente (z.B. Leuchtdioden)
  - ▶ Anzeige stilisierter Ziffern von 0 bis 9
  - ▶ auch für Hex-Ziffern: A, b, C, d, E, F
- 
- ▶ sieben Schaltfunktionen, je eine pro Ausgang
  - ▶ Umcodierung von 4-bit Dualwerten in geeignete Ausgangswerte
  - ▶ Segmente im Uhrzeigersinn: A (oben) bis F, G innen
- 
- ▶ eingeschränkt auch als alphanumerische Anzeige für Ziffern und (einige) Buchstaben
    - gemischt Groß- und Kleinbuchstaben
    - Probleme mit M, N, usw.

# Siebensegmentanzeige: Funktionen

- Funktionen für Hex-Anzeige, 0...F

	0	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	C	D	E	F
A =	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
B =	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
C =	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
D =	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
E =	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
F =	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
G =	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

 

- für Ziffernanzeige mit *Don't Care*-Termen

A = 1011011111\*\*\*\*\*  
 B = usw.




## Siebensegmentanzeige: Bündelminimierung

- ▶ zum Beispiel mit sieben KV-Diagrammen. . .
- ▶ dabei versuchen, gemeinsame Terme zu finden und zu nutzen


Minimierung als Übungsaufgabe?

- ▶ nächste Folie zeigt Lösung aus Schiffmann, Schmitz [SS04]
- ▶ als mehrstufige Schaltung ist günstigere Lösung möglich  
Knuth: *AoCP, Volume 4, Fascicle 0*, 7.1.2, Seite 112ff [Knu08]

# Siebensegmentdecoder: Ziffern 0..9

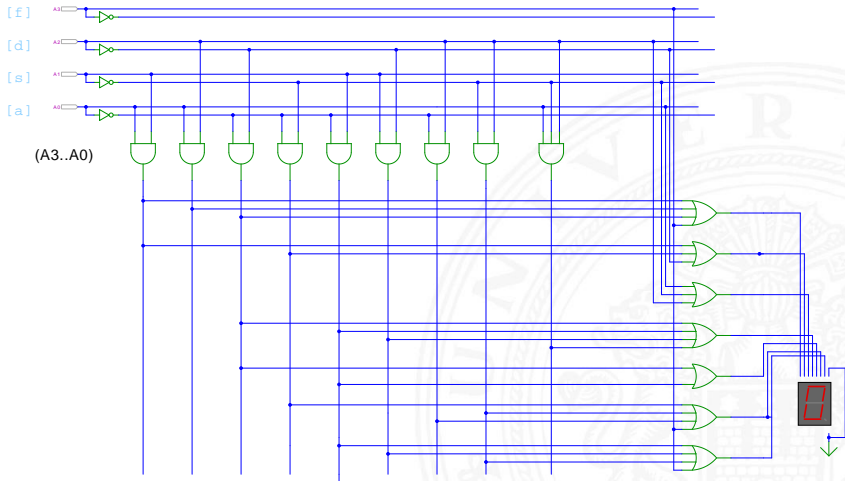

 
# Siebensegmentdecoder: Integrierte Schaltung 7449




- ▶ Beispiel für eine integrierte Schaltung (IC)
- ▶ Anzeige von 0..9, Zufallsmuster für A..F, „Dunkeltastung“

# Siebensegmentanzeige: Hades-Beispiele

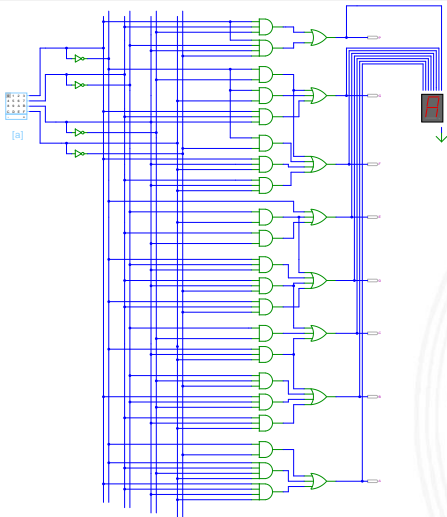

► Buchstaben A...P
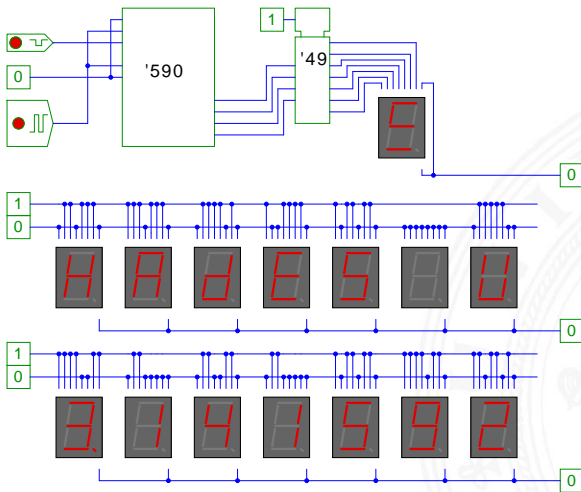
# Siebensegmentanzeige: Hades-Beispiele (cont.)



## Siebensegmentanzeige: mehrstufige Realisierung

*Minimale Anzahl der Gatter für die Schaltung?*

- ▶ Problem vermutlich nicht optimal lösbar (nicht *tractable*)
- ▶ Heuristik basierend auf „häufig“ verwendeten Teilfunktionen
- ▶ Eingänge  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , Ausgänge  $a, \dots, g$

$$x_5 = x_2 \oplus x_3$$

$$x_{13} = x_1 \oplus x_7$$

$$\bar{a} = x_{20} = x_{14} \wedge \overline{x_{19}}$$

$$x_6 = \overline{x_1} \wedge x_4$$

$$x_{14} = x_5 \oplus x_6$$

$$\bar{b} = x_{21} = x_7 \oplus x_{12}$$

$$x_7 = x_3 \wedge \overline{x_6}$$

$$x_{15} = x_7 \vee x_{12}$$

$$\bar{c} = x_{22} = \overline{x_8} \wedge x_{15}$$

$$x_8 = x_1 \oplus x_2$$

$$x_{16} = x_1 \vee x_5$$

$$\bar{d} = x_{23} = x_9 \wedge \overline{x_{13}}$$

$$x_9 = x_4 \oplus x_5$$

$$x_{17} = x_5 \vee x_6$$

$$\bar{e} = x_{24} = x_6 \vee x_{18}$$

$$x_{10} = \overline{x_7} \wedge x_8$$

$$x_{18} = x_9 \wedge x_{10}$$

$$\bar{f} = x_{25} = \overline{x_8} \wedge x_{17}$$

$$x_{11} = x_9 \oplus x_{10}$$

$$x_{19} = x_3 \wedge x_9$$

$$g = x_{26} = x_7 \vee x_{16}$$

$$x_{12} = x_5 \wedge x_{11}$$

# Logische und arithmetische Operationen

- ▶ Halb- und Volladdierer
- ▶ Addierertypen
  - ▶ Ripple-Carry
  - ▶ Carry-Lookahead
- ▶ Multiplizierer
- ▶ Quadratwurzel
- ▶ Barrel-Shifter
- ▶ ALU



## Halbaddierer

- **Halbaddierer:** berechnet 1-bit Summe  $s$  und Übertrag  $c_o$  (*carry-out*) von zwei Eingangsbits  $a$  und  $b$

$a$	$b$	$c_o$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$c_o = a \wedge b$$

$$s = a \oplus b$$



# Volladdierer

- **Volladdierer:** berechnet 1-bit Summe  $s$  und Übertrag  $c_o$  (*carry-out*) von zwei Eingangsbits  $a$ ,  $b$  sowie Eingangsübertrag  $c_i$  (*carry-in*)


$a$	$b$	$c_i$	$c_o$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$c_o = ab \vee ac_i \vee bc_i = (ab) \vee (a \vee b)c_i$$


$$s = a \oplus b \oplus c_i$$

# Schaltbilder für Halb- und Volladdierer

1-bit half-adder:  $(COUT, S) = (A+B)$

 

 1-bit full-adder:  $(COUT, S) = (A+B+Cin)$



## $n$ -bit Addierer

- Summe:  $s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$

$$s_0 = a_0 \oplus b_0$$

$$s_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1$$

$$s_2 = a_2 \oplus b_2 \oplus c_2$$

...

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

- Übertrag:  $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

$$c_1 = (a_0 b_0)$$

$$c_2 = (a_1 b_1) \vee (a_1 \vee b_1) c_1$$

$$c_3 = (a_2 b_2) \vee (a_2 \vee b_2) c_2$$

...

$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$

## *n*-bit Addierer (cont.)

- ▶ *n*-bit Addierer theoretisch als zweistufige Schaltung realisierbar
- ▶ direkte und negierte Eingänge, dann AND-OR Netzwerk
- ▶ Aufwand steigt exponentiell mit *n* an,  
für Ausgang *n* sind  $2^{(2n-1)}$  Minterme erforderlich
- ⇒ nicht praktikabel
- ▶ Problem: Übertrag (*carry*)  

$$c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$$
rekursiv definiert

## $n$ -bit Addierer (cont.)


Diverse gängige Alternativen für Addierer

- ▶ Ripple-Carry
  - ▶ lineare Struktur
  - + klein, einfach zu implementieren
  - langsam, Laufzeit  $O(n)$
- ▶ Carry-Lookahead (CLA)
  - ▶ Baumstruktur
  - + schnell
  - teuer (Flächenbedarf der Hardware)
- ▶ Mischformen: Ripple-block CLA, Block CLA, Parallel Prefix
- ▶ andere Ideen: Carry Select, Conditional Sum, Carry Skip
- ...

## Ripple-Carry Adder


- ▶ Kaskade aus  $n$  einzelnen Volladdierern
- ▶ Carry-out von Stufe  $i$  treibt Carry-in von Stufe  $i + 1$
- ▶ Gesamtverzögerung wächst mit der Anzahl der Stufen als  $O(n)$
- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performance ist essentiell
- ▶ ripple-carry in CMOS-Technologie bis ca. 10-bit geeignet
- ▶ bei größerer Wortbreite gibt es effizientere Schaltungen

# Ripple-Carry Adder: 4-bit

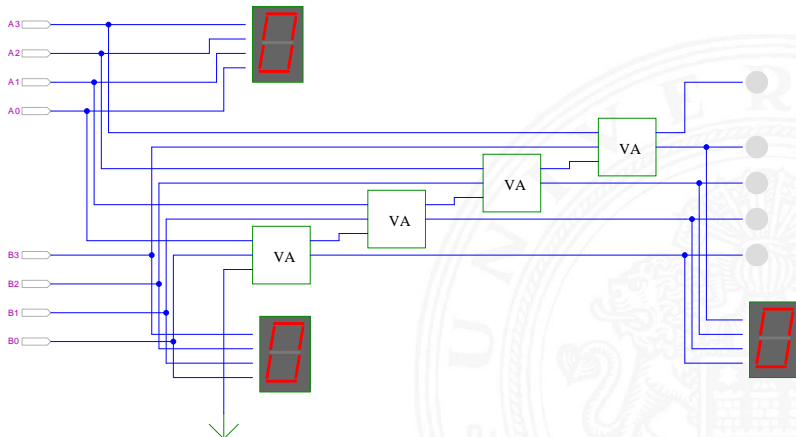

# Ripple-Carry Adder: Hades-Beispiel mit Verzögerungen
 
## ► Kaskade aus acht einzelnen Volladdierern



- Gatterlaufzeiten in der Simulation bewusst groß gewählt
- Ablauf der Berechnung kann interaktiv beobachtet werden
- alle Addierer arbeiten parallel
- aber Summe erst fertig, wenn alle Stufen durchlaufen sind



# Subtrahierer


## Zweierkomplement

- ▶  $(A - B)$  ersetzt durch Addition des 2-Komplements von  $B$
- ▶ 2-Komplement: Invertieren aller Bits und Addition von Eins
- ▶ Carry-in Eingang des Addierers bisher nicht benutzt

## Subtraktion quasi „gratis“ realisierbar

- ▶ normalen Addierer verwenden
- ▶ Invertieren der Bits von  $B$  (1-Komplement)
- ▶ Carry-in Eingang auf 1 setzen (Addition von 1)
- ▶ Resultat ist  $A + (\neg B) + 1 = A - B$
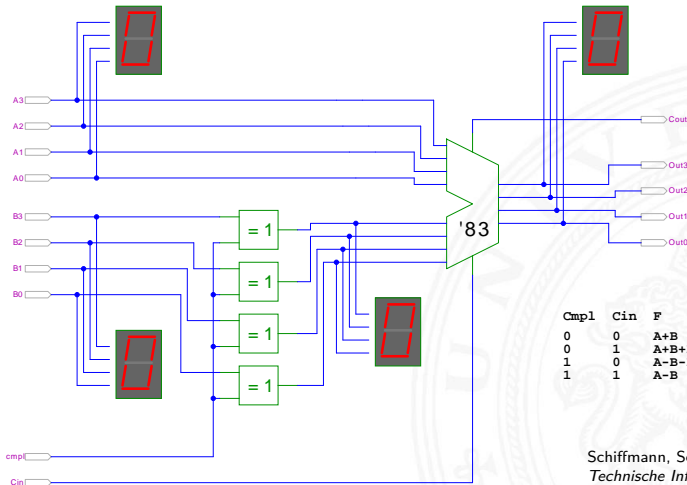
# Subtrahierer: Beispiel 7483 – 4-bit Addierer



Schiffmann, Schmitz:  
Technische Informatik 1 [SS04]

## Schnelle Addierer

- ▶ Addierer in Prozessoren häufig im *kritischen Pfad*
- ▶ möglichst hohe Performance ist essentiell
- ⇒ bestimmt Taktfrequenz
  
- ▶ Carry-Select Adder: Gruppen von Ripple-Carry
- ▶ Carry-Lookahead Adder: Baumstruktur zur Carry-Berechnung
- ▶ ...
  
- ▶ über 10 Addierer „Typen“ (für 2 Operanden)
- ▶ Addition mehrerer Operanden
- ▶ Typen teilweise technologieabhängig


## Carry-Select Adder: Prinzip

- ▶ Aufteilen des  $n$ -bit Addierers in mehrere Gruppen mit je  $m_i$ -bits
  - ▶ für jede Gruppe
    - ▶ jeweils zwei  $m_i$ -bit Addierer
    - ▶ einer rechnet mit  $c_i = 0$  ( $a + b$ ), der andere mit  $c_i = 1$  ( $a + b + 1$ )
    - ▶ 2:1-Multiplexer mit  $m_i$ -bit wählt die korrekte Summe aus
  - ▶ Sobald der Wert von  $c_i$  bekannt ist (Ripple-Carry), wird über den Multiplexer die benötigte Zwischensumme ausgewählt
  - ▶ Das berechnete Carry-out  $c_o$  der Gruppe ist das Carry-in  $c_i$  der folgenden Gruppe
- ⇒ Verzögerung reduziert sich auf die Verzögerung eines  $m$ -bit Addierers plus die Verzögerungen der Multiplexer


# Carry-Select Adder: Beispiel

## 8-Bit Carry-Select Adder (4 + 3 + 1 bit blocks)

### 4-bit Carry-Select Adder block

 


### 3-bit Carry-Select Adder block

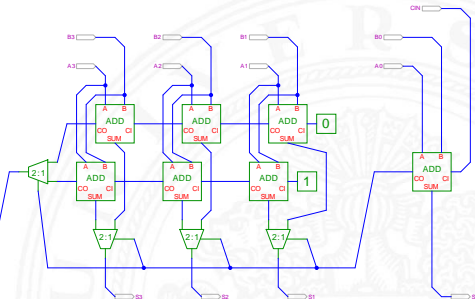

- ▶ drei Gruppen: 1-bit, 3-bit, 4-bit
- ▶ Gruppengrößen so wählen, dass Gesamtverzögerung minimal

## Carry-Select Adder: Beispiel ARM v6

 

## Carry-Lookahead Adder: Prinzip

►  $c_{n+1} = (a_n b_n) \vee (a_n \vee b_n) c_n$

- Einführung von Hilfsfunktionen

$$g_n = (a_n b_n)$$

$$p_n = (a_n \vee b_n)$$

$$c_{n+1} = g_n \vee p_n c_n$$


„generate carry“

„propagate carry“

- *generate*: Carry out erzeugen, unabhängig von Carry-in  
 ► *propagate*: Carry out weiterleiten / Carry-in maskieren

- Berechnung der  $g_n$  und  $p_n$  in einer Baumstruktur  
 Tiefe des Baums ist  $\log_2 N \Rightarrow$  entsprechend schnell
 
## Carry-Lookahead Adder: SUM-Funktionsblock




- ▶ 1-bit Addierer,  $s = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- ▶ keine Berechnung des Carry-Out
- ▶ Ausgang  $g_i = a_i \wedge b_i$  liefert *generate-carry* Signal  
 $p_i = a_i \vee b_i$  — *propagate-carry*





 
## Carry-Lookahead Adder: CLA-Funktionsblock (cont.)




- ▶ **Eingänge**
  - ▶ propagate/generate Signale von zwei Stufen
  - ▶ carry-in Signal
- ▶ **Ausgänge**
  - ▶ propagate/generate Signale zur nächsthöheren Stufe
  - ▶ carry-out Signale: Durchleiten und zur nächsthöheren Stufe

# Carry-Lookahead Adder: 16-bit Addierer

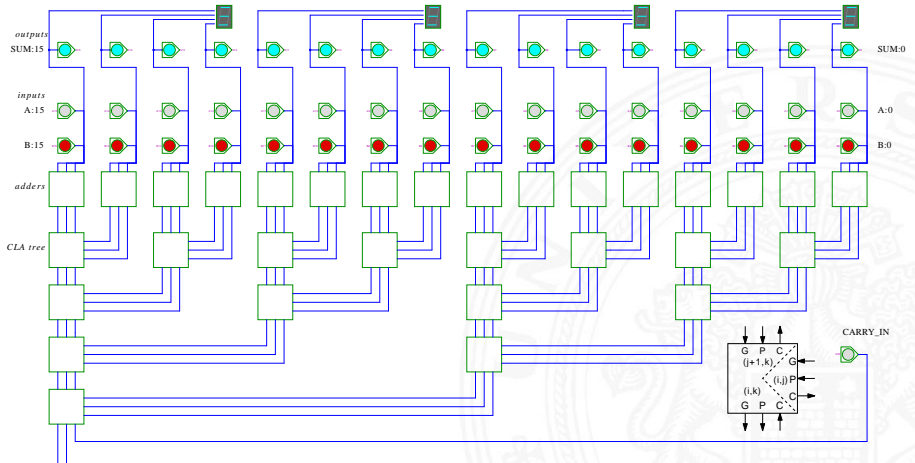

# Addition mehrerer Operanden

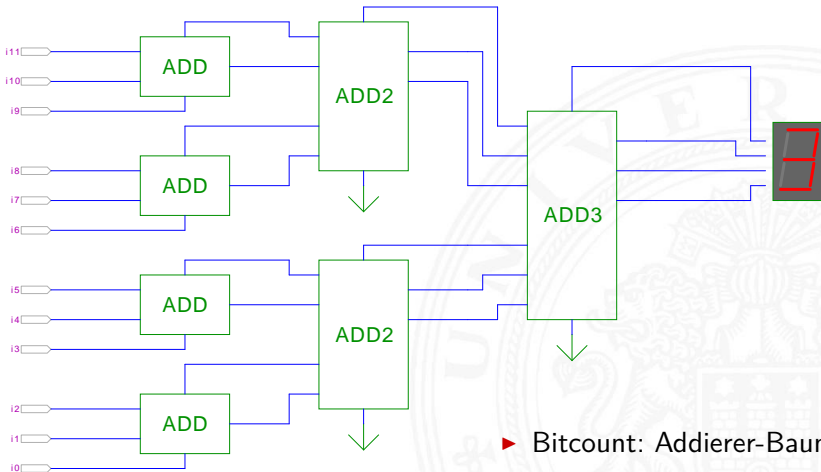


## Addierer: Zusammenfassung

- ▶ Halbaddierer ( $a \oplus b$ )
- ▶ Volladdierer ( $a \oplus b \oplus c_i$ )
- ▶ Ripple-Carry
  - ▶ Kaskade aus Volladdierern, einfach und billig
  - ▶ aber manchmal zu langsam, Verzögerung:  $O(n)$
- ▶ Carry-Select Prinzip
  - ▶ Verzögerung  $O(\sqrt{n})$
- ▶ Carry-Lookahead Prinzip
  - ▶ Verzögerung  $O(\ln n)$
- ▶ Subtraktion durch Zweierkomplementbildung erlaubt auch Inkrement ( $A++$ ) und Dekrement ( $A--$ )


## Multiplizierer

- ▶ Teilprodukte als UND-Verknüpfung des Multiplikators mit je einem Bit des Multiplikanden
- ▶ Aufaddieren der Teilprodukte mit Addierern
- ▶ Realisierung als Schaltnetz erfordert:
  - $n^2$  UND-Gatter (bitweise eigentliche Multiplikation)
  - $n^2$  Volladdierer (Aufaddieren der Teilprodukte)
- ▶ abschließend ein  $n$ -bit Addierer für die Überträge
- ▶ in heutiger CMOS-Technologie kein Problem
  
- ▶ alternativ: Schaltwerke (Automaten) mit sukzessiver Berechnung des Produkts in mehreren Takten durch Addition und Schieben
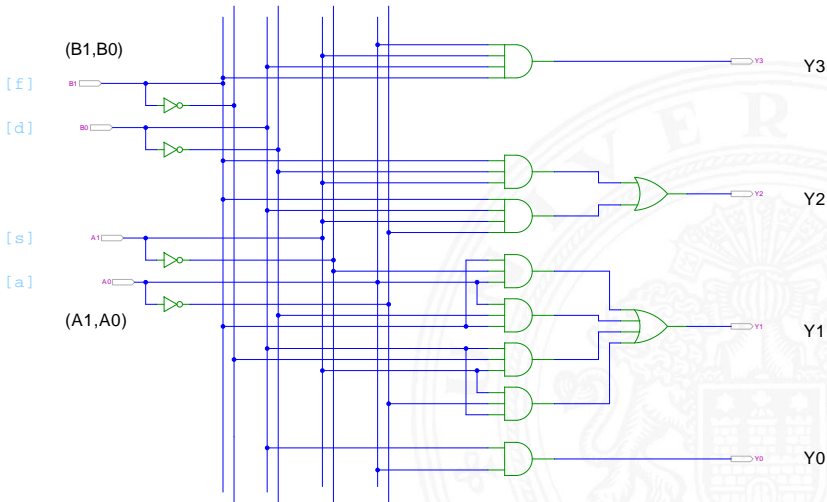
## 2x2-bit Multiplizierer – als zweistufiges Schaltnetz




## 4x4-bit Multiplizierer – Array

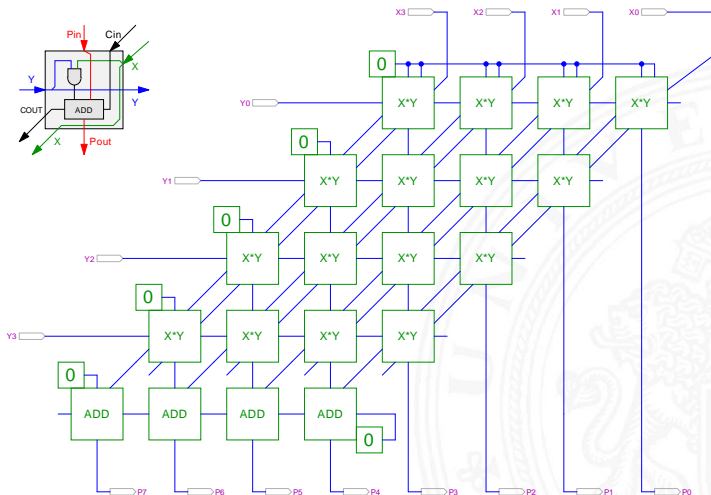



# 4x4-bit Quadratwurzel

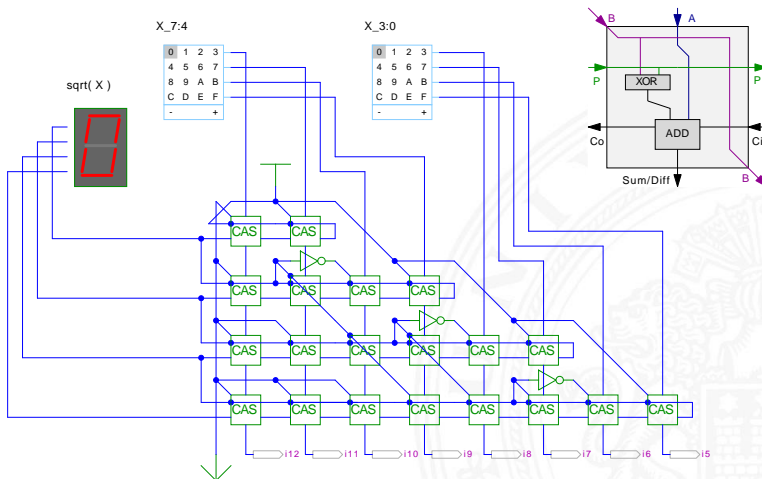

# Multiplizierer

weitere wichtige Themen aus Zeitgründen nicht behandelt

- ▶ *Booth-Codierung*
- ▶ *Carry-Save Adder* zur Summation der Teilprodukte
- ▶ Multiplikation von Zweierkomplementzahlen
- ▶ Multiplikation von Gleitkommazahlen
  
- ▶ CORDIC-Algorithmen
- ▶ bei Interesse: Literatur anschauen [Omo94, Kor93, Spa76]


## Priority Encoder

- ▶ Anwendung u.a. für Interrupt-Priorisierung
- ▶ Schaltung konvertiert  $n$ -bit Eingabe in eine Dualcodierung
- ▶ Wenn Bit  $n$  aktiv ist, werden alle niedrigeren Bits ( $n - 1, \dots, 0$ ) ignoriert

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$
1	*	*	*	1	1
0	1	*	*	1	0
0	0	1	*	0	1
0	0	0	*	0	0


- ▶ unabhängig von niederwertigstem Bit  $\Rightarrow x_0$  kann entfallen

## 4:2 Prioritätsencoder

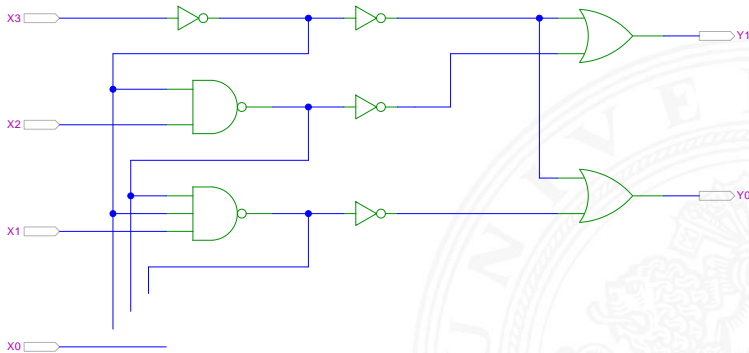


- ▶ zweistufige Realisierung
- ▶ aktive höhere Stufe blockiert alle niedrigeren Stufen

## 4:2 Prioritätsencoder: Kaskadierung

 


## 8:3 Prioritätsencoder

 

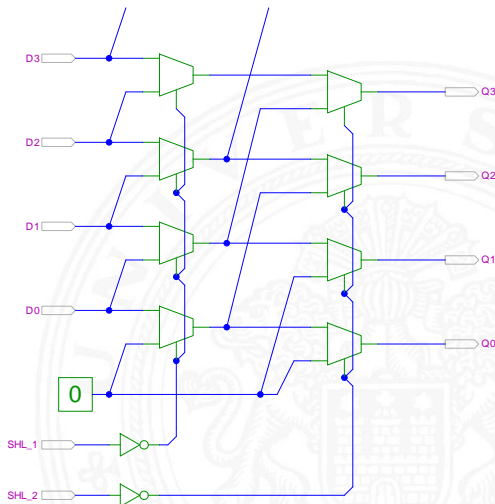
## Shifter: zweistufig, shift-left um 0...3 Bits

- ▶  $n$ -Dateneingänge  $D_i$   
 $n$ -Datenausgänge  $Q_i$
- ▶ 2:1 Multiplexer Kaskade
  - ▶ Stufe 0: benachbarte Bits
  - ▶ Stufe 1: übernächste Bits
  - ▶ usw.
- ▶ von rechts 0 nachschieben



## 8-bit Barrel-Shifter

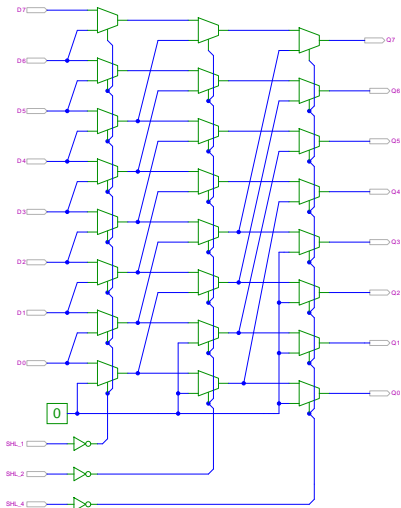



## Shift-Right, Rotate etc.

- ▶ Prinzip der oben vorgestellten Schaltungen gilt auch für alle übrigen Shift- und Rotate-Operationen
- ▶       Logic shift right: von links Nullen nachschieben  
Arithmetic shift right: oberstes Bit nachschieben
- ▶ Rotate left / right: außen herausgeschobene Bits auf der anderen Seite wieder hineinschieben
- + alle Operationen typischerweise in einem Takt realisierbar
- Problem: Hardwareaufwand bei großen Wortbreiten und beliebigem Schiebe-/Rotate-Argument

# Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)

## Arithmetisch-logische Einheit ALU (*Arithmetic Logic Unit*)

- ▶ kombiniertes Schaltnetz für arithmetische und logische Operationen
- ▶ das zentrale Rechenwerk in Prozessoren


Funktionsumfang variiert von Typ zu Typ

- ▶ Addition und Subtraktion
  - ▶ bitweise logische Operationen
  - ▶ Schiebeoperationen
  - ▶ evtl. Multiplikation
  - ▶ Integer-Division selten verfügbar (separates Rechenwerk)
- 2-Komplement  
Negation, UND, ODER, XOR  
shift, rotate

## ALU: Addierer und Subtrahierer


- ▶ Addition ( $A + B$ ) mit normalem Addierer
- ▶ XOR-Gatter zum Invertieren von Operand  $B$
- ▶ Steuerleitung *sub* aktiviert das Invertieren und den Carry-in  $c_i$
- ▶ wenn aktiv, Subtraktion als  $(A - B) = A + \neg B + 1$
- ▶ ggf. auch Inkrement ( $A + 1$ ) und Dekrement ( $A - 1$ )
- ▶ folgende Folien: 7483 ist IC mit 4-bit Addierer

# ALU: Addierer und Subtrahierer

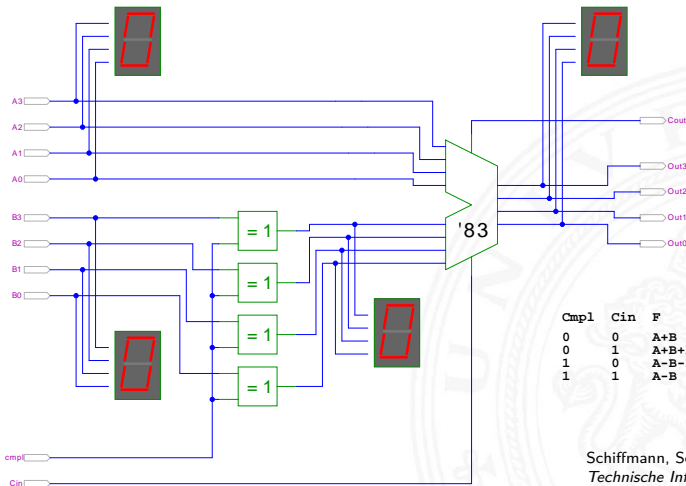

Schiffmann, Schmitz:  
Technische Informatik 1 [SS04]

# ALU: Addierer und bitweise Operationen

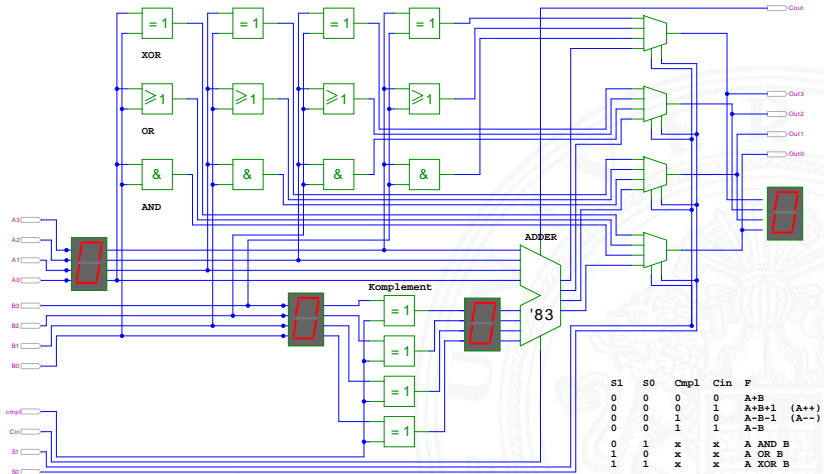

# ALU: Prinzip


vorige Folie zeigt die „triviale“ Realisierung einer ALU

- ▶ mehrere parallele Rechenwerke für die  $m$  einzelnen Operationen  
 $n$ -bit Addierer,  $n$ -bit Komplement,  $n$ -bit OR, usw.
- ▶ Auswahl des Resultats über  $n$ -bit  $m:1$ -Multiplexer

nächste Folie: Realisierung in der Praxis (IC 74181)


- ▶ erste Stufe für bitweise logische Operationen und Komplement
- ▶ zweite Stufe als Carry-Lookahead Addierer
- ▶ weniger Gatter und schneller

# ALU: 74181 – Aufbau

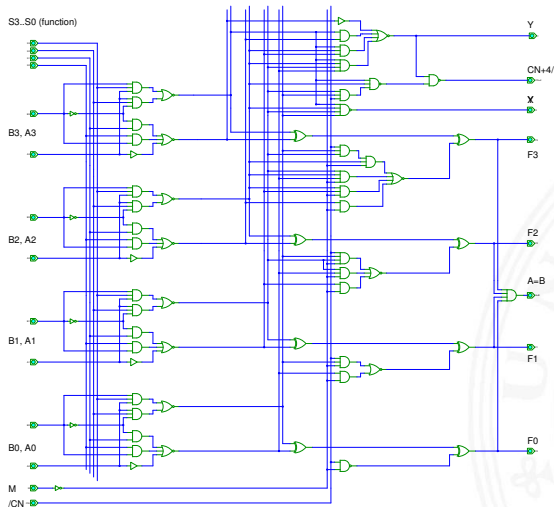

selection	logic functions	arithmetic functions
S3 S2 S1 S0	M = H	M = L, Cn=H (no carry)
L L L L	$F = !A$	$F = A$
L L L H	$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
L L H L	$F = !A * B$	$F = A \text{ or } !B$
L L H H	$F = !A * B$	$F = \text{MINUS } 1$
L H L L	$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
L H L H	$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
L H H L	$F = A \text{ xor } B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$
L H H H	$F = A * !B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H L L L	$F = !A \text{ or } B$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
H L L H	$F = A \text{ xnor } B$	$F = A \text{ PLUS } B$
H L H L	$F = B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
H L H H	$F = A * B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H H L L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$
H H L H	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H H H L	$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H H H H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$
		Cn=L: PLUS 1

# ALU: 74181 – Funktionstabelle

 


selection					logic functions	arithmetic functions
S3	S2	S1	S0		M = H	M = L, Cn=H (no carry)
L	L	L	L		$F = !A$	$F = A$
L	L	L	H		$F = !(A \text{ or } B)$	$F = A \text{ or } B$
L	L	H	L		$F = !A * B$	$F = A \text{ or } !B$
L	L	H	H		$F = !A * B$	$F = \text{MINUS } 1$
L	H	L	L		$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
L	H	L	H		$F = !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } (A * B)$
L	H	H	L		$F = A \text{ xor } B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$
L	H	H	H		$F = A * !B$	$F = (A * !B) \text{ MINUS } 1$
H	L	L	L		$F = !A \text{ or } B$	$F = A \text{ PLUS } (A * B)$
H	L	L	H		$F = A \text{ xor } B$	$F = A \text{ PLUS } B$
H	L	H	L		$F = B$	$F = (A \text{ or } !B) \text{ PLUS } (A * B)$
H	L	H	H		$F = A * B$	$F = (A * B) \text{ MINUS } 1$
H	H	L	L		$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$
H	H	L	H		$F = A \text{ or } !B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H	H	H	L		$F = A \text{ or } B$	$F = (A \text{ or } B) \text{ PLUS } A$
H	H	H	H		$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$
						Cn=L: PLUS 1



# ALU: 74181 und 74182 CLA
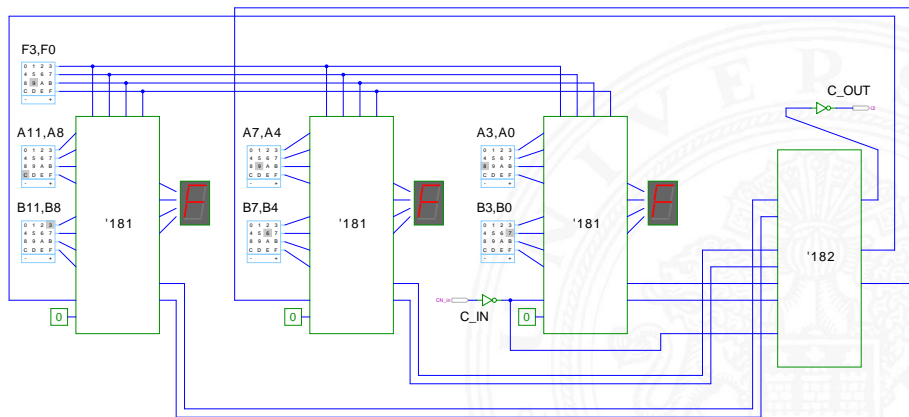
## 12-bit ALU mit Carry-Lookahead Generator 74182




## Zeitverhalten einer Schaltung: Modellierung

*Wie wird das Zeitverhalten eines Schaltnetzes modelliert?*

Gängige Abstraktionsebenen mit zunehmendem Detaillierungsgrad

1. algebraische Ausdrücke: keine zeitliche Abhängigkeit
2. „fundamentales Modell“: Einheitsverzögerung des algebraischen Ausdrucks um eine Zeit  $\tau$
3. individuelle Gatterverzögerungen
  - ▶ mehrere Modelle, unterschiedlich detailliert
  - ▶ Abstraktion elektrischer Eigenschaften
4. Gatterverzögerungen + Leitungslaufzeiten (geschätzt, berechnet)
5. Differentialgleichungen für Spannungen und Ströme (verschiedene „Ersatzmodelle“)
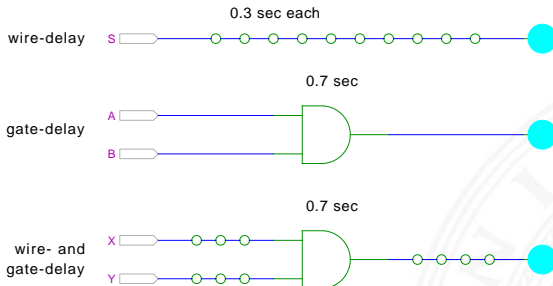
# Gatterverzögerung vs. Leitungslaufzeiten




- ▶ früher: Gatterverzögerungen  $\gg$  Leitungslaufzeiten
- ▶ Schaltungen modelliert durch Gatterlaufzeiten
- ▶ aktuelle „Submicron“-Halbleitertechnologie:  
Leitungslaufzeiten  $\gg$  Gatterverzögerungen

# Gatterverzögerung vs. Leitungslaufzeiten (cont.)
 
## ► Leitungslaufzeiten

- lokale Leitungen: schneller (weil Strukturen kleiner)
- globale Leitungen: langsamer
- nicht mehr alle Punkte des Chips in einem Taktzyklus erreichbar



# Zeitverhalten

- ▶ alle folgenden Schaltungsbeispiele werden mit Gatterverzögerungen modelliert (einfacher Handhabbar)
- ▶ Gatterlaufzeiten als Vielfache einer Grundverzögerung ( $\tau$ )
- ▶ aber Leitungslaufzeiten ignoriert
  
- ▶ mögliche Verfeinerungen
  - ▶ gatterabhängige Schaltzeiten für INV, NAND, NOR, XOR etc.
  - ▶ unterschiedliche Schaltzeiten für Wechsel:  $0 \rightarrow 1$  und  $1 \rightarrow 0$
  - ▶ unterschiedliche Schaltzeiten für 2-, 3-, 4-Input Gatter
  - ▶ Schaltzeiten sind abhängig von der Anzahl nachfolgender Eingänge (engl. *fanout*)

## Exkurs: Lichtgeschwindigkeit und Taktraten

- ▶ Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:  $c \approx 300\,000\text{ km/sec}$   
 $\approx 30\text{ cm/ns}$
- ▶ in Metallen und Halbleitern langsamer:  $c \approx 20\text{ cm/ns}$
- ⇒ bei 1 Gigahertz Takt: Ausbreitung um ca. 20 Zentimeter


### Abschätzungen:

- ▶ Prozessor: ca. 2 cm Diagonale  $\approx 10\text{ GHz}$  Taktrate
- ▶ Platine: ca. 20 cm Kantenlänge  $\approx 1\text{ GHz}$  Takt
- ▶ UKW-Radio: 100 MHz, 2 Meter Wellenlänge
- ⇒ prinzipiell kann (schon heute) ein Signal innerhalb eines Takts nicht von einer Ecke des ICs zur Anderen gelangen

# Impulsdiagramme

- ▶ **Impulsdiagramm** (engl. *waveform*): Darstellung der logischen Werte einer Schaltfunktion als Funktion der Zeit
- ▶ als Abstraktion des tatsächlichen Verlaufs
- ▶ Zeit läuft von links nach rechts
- ▶ Schaltfunktion(en): von oben nach unten aufgelistet
- ▶ Vergleichbar den Messwerten am Oszilloskop (analoge Werte) bzw. den Messwerten am Logic-State-Analyzer (digitale Werte)
- ▶ ggf. Darstellung mehrerer logischer Werte (z.B. 0,1,Z,U,X)

## Impulsdiagramm: Beispiel

 

- ▶ im Beispiel jeweils eine „Zeiteinheit“ Verzögerung für jede einzelne logische Operation
- ▶ Ergebnis einer Operation nur, wenn die Eingaben definiert sind
- ▶ im ersten Zeitschritt noch undefinierte Werte



# Hazards

- ▶ **Hazard:** die Eigenschaft einer Schaltfunktion, bei bestimmten Kombinationen der individuellen Verzögerungen ihrer Verknüpfungsglieder ein Fehlverhalten zu zeigen
- ▶ **Hazardfehler:** das aktuelle Fehlverhalten einer realisierten Schaltfunktion aufgrund eines Hazards

# Hazards: Klassifikation

nach der Erscheinungsform am Ausgang


- ▶ **statisch:** der Ausgangswert soll unverändert sein, es tritt aber ein Wechsel auf
- ▶ **dynamisch:** der Ausgangswert soll (einmal) wechseln, es tritt aber ein mehrfacher Wechsel auf

nach den Eingangsbedingungen, unter denen der Hazard auftritt


- ▶ **Strukturhazard:** bedingt durch die Struktur der Schaltung, auch bei Umschalten eines einzigen Eingangswertes
- ▶ **Funktionshazard:** bedingt durch die Funktion der Schaltung

## Hazards: statisch vs. dynamisch

erwarteter Signalverlauf

 

Verlauf mit Hazard

 

statischer 1-Hazard

statischer 0-Hazard


dynamischer 1-Hazard

dynamischer 0-Hazard

- ▶ 1-Hazard wenn fehlerhaft der Wert 1 auftritt, und umgekehrt
- ▶ es können natürlich auch mehrfache Hazards auftreten
- ▶ Hinweis: Begriffsbildung in der Literatur nicht einheitlich



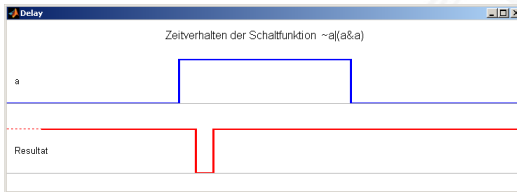
# Hazards: Strukturhazard

- ▶ **Strukturhazard** wird durch die gewählte Struktur der Schaltung verursacht
- ▶ auch, wenn sich nur eine Variable ändert
- ▶ Beispiel:  $f(a) = \neg a \vee (a \wedge a)$   
 $\neg a$  schaltet schneller ab, als  $(a \wedge a)$  einschaltet




- ▶ Hazard kann durch Modifikation der Schaltung beseitigt werden  
im Beispiel mit:  $f(a) = 1$

## Strukturhazards: Beispiele

   


- ▶ logische Funktion ist  $(a \wedge \bar{a}) = 0$  bzw.  $(a \vee \bar{a}) = 1$
- ▶ aber ein Eingang jeweils durch Inverter verzögert
- ⇒ kurzer Impuls beim Umschalten von  $0 \rightarrow 1$  bzw.  $1 \rightarrow 0$

## Strukturhazards: Beispiele (cont.)

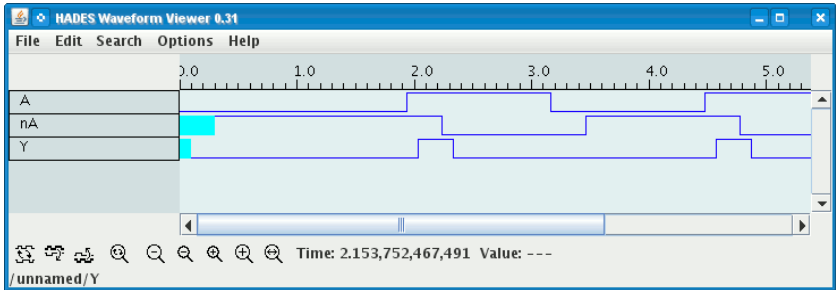


- ▶ Schaltung  $(a \wedge \bar{a}) = 0$  erzeugt (statischen-1) Hazard
- ▶ Länge des Impulses abhängig von Verzögerung im Inverter
- ▶ Kette von Invertern erlaubt Einstellung der Pulslänge

## Strukturhazards extrem: NAND-Kette

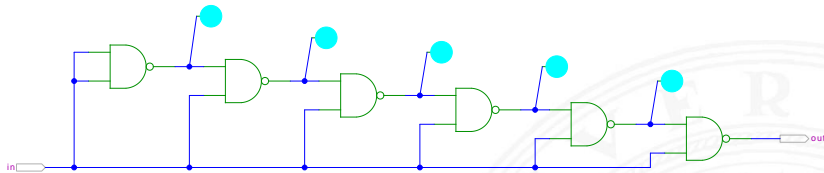

- ▶ alle NAND-Gatter an Eingang *in* angeschlossen
- ▶  $in = 0$  erzwingt  $y_i = 1$
- ▶ Übergang *in* von 0 auf 1 startet Folge von Hazards...
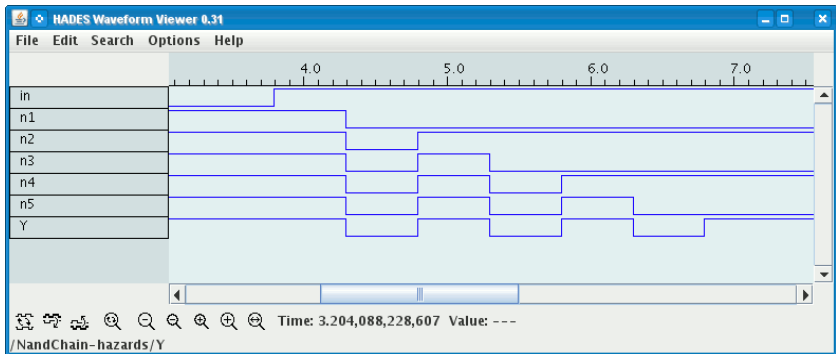
## Strukturhazards extrem: NAND-Kette (cont.)



- Schaltung erzeugt Folge von (dynamischen-0) Hazards
- Anzahl der Impulse abhängig von Anzahl der Gatter



## Strukturhazards im KV-Diagramm

x2 \ x1 x0	00	01	11	10
	0	0	1	0
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0


x2 \ x1 x0	00	01	11	10
	0	0	1	0
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

- ▶ Funktion  $f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0)$
- ▶ realisiert in disjunktiver Form mit 2 Schleifen

Strukturhazard beim Übergang von  $(x_2 \bar{x}_1 x_0)$  nach  $(x_2 x_1 x_0)$

- ▶ Gatter  $(x_2 \bar{x}_1)$  schaltet ab, Gatter  $(x_1 x_0)$  schaltet ein
- ▶ Ausgang evtl. kurz 0, abhängig von Verzögerungen
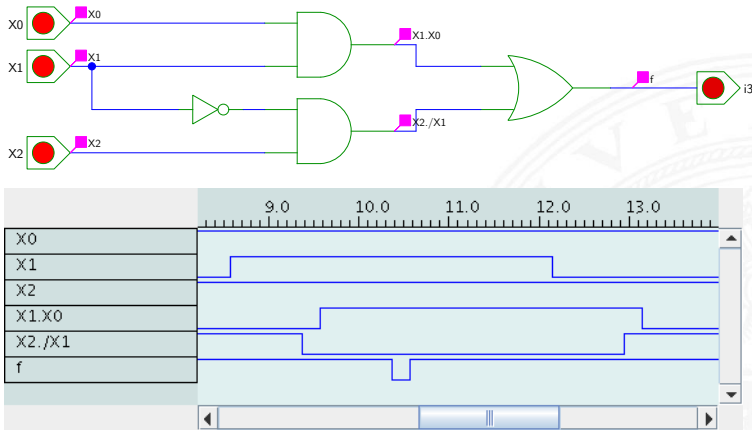
## Strukturhazards im KV-Diagramm (cont.)



## Strukturhazards beseitigen

x2 \ x1 x0				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0



x2 \ x1 x0				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

- ▶ Funktion  $f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0)$
- ▶ realisiert in disjunktiver Form mit **3 Schleifen**

$$f = (x_2 \bar{x}_1) \vee (x_1 x_0) \vee (x_2 x_0)$$

- + Strukturhazard durch zusätzliche Schleife beseitigt
- aber höhere Hardwarekosten als bei minimierter Realisierung

## Strukturhazards beseitigen (cont.)

 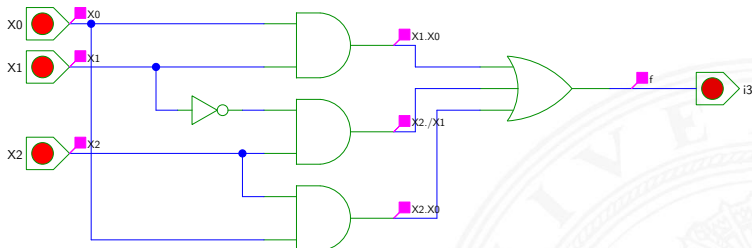

## Hazards: Funktionshazard

- **Funktionshazard** kann bei gleichzeitigem Wechsel mehrerer Eingangswerte als **Eigenschaft der Schaltfunktion** entstehen
- Problem: Gleichzeitigkeit an Eingängen
- ⇒ Funktionshazard kann nicht durch strukturelle Maßnahmen verhindert werden

- Beispiel: Übergang von  $(x_2 \bar{x}_1 x_0)$  nach  $(\bar{x}_2 x_1 x_0)$

x2 \ x1 x0	00	01	11	10
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

x2 \ x1 x0	00	01	11	10
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

# Literatur

[Knu08] D.E. Knuth: *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 0, Introduction to Combinatorial Algorithms and Boolean Functions.* Addison-Wesley Professional, 2008.  
ISBN 978-0-321-53496-5

[Knu09] D.E. Knuth: *The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 1, Bitwise Tricks & Techniques; Binary Decision Diagrams.* Addison-Wesley Professional, 2009.  
ISBN 978-0-321-58050-4

## Literatur (cont.)

[SS04] W. Schiffmann, R. Schmitz: *Technische Informatik I – Grundlagen der digitalen Elektronik*.  
5. Auflage, Springer-Verlag, 2004. ISBN 978-3-540-40418-7

[Weg87] I. Wegener: *The Complexity of Boolean Functions*.  
John Wiley & Sons, 1987. ISBN 3-519-02107-2.  
[ls2-www.cs.uni-dortmund.de/monographs/bluebook](http://ls2-www.cs.uni-dortmund.de/monographs/bluebook)

[BDM05] B. Bernd, R. Drechsler, P. Molitor:  
*Technische Informatik: Eine Einführung*.  
Pearson Studium, 2005. ISBN 978-3-8273-7092-1

## Literatur (cont.)

[Fur01] S. Furber: *ARM System-on-Chip Architecture*.  
Second. Addison-Wesley Professional, 2001. ISBN  
978-0-201-67519-1

[Omo94] A.R. Omondi: *Computer Arithmetic Systems –  
Algorithms, Architecture and Implementations*.  
Prentice-Hall International, 1994. ISBN 0-13-334301-4

[Kor93] I. Koren: *Computer Arithmetic Algorithms*.  
Prentice-Hall, Inc., 1993. ISBN 0-13-151952-2

[Spa76] O. Spaniol: *Arithmetik in Rechenanlagen*.  
Teubner, 1976. ISBN 3-519-02332-6



## Interaktives Lehrmaterial

[Hei05] K. von der Heide: *Vorlesung: Technische Informatik 1 — interaktives Skript*. Universität Hamburg, FB Informatik, 2005.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/vorlesung/t1](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/vorlesung/t1)

[Hena] N. Hendrich: *HADES — HAMBURG DESign System*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, Lehrmaterial.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades)

[Henb] N. Hendrich: *KV-Diagram Simulation*.  
Universität Hamburg, FB Informatik, Lehrmaterial.  
[tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/kvd](http://tams.informatik.uni-hamburg.de/applets/kvd)

## Interaktives Lehrmaterial (cont.)

[Laz] J. Lazaro: *Chipmunk design tools (AnaLog, DigLog)*.

UC Berkeley, Berkeley, CA.

[www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk](http://www.cs.berkeley.edu/~lazzaro/chipmunk)

