

RS 06 (HA) zum 30.11.2012

Paul Bienkowski, Hans Ole Hatzel

4. Dezember 2012

1. a) Die Funktion liegt bereits als KNF vor:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x_3 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_2 \vee \overline{x_1}) && \text{(KNF)} \\ &= x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} && \text{(DNF)} \\ &= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_2 x_3 && \text{(Reed-Muller-Form)} \end{aligned}$$

- b) Die Funktion liegt bereits nahezu als Reed-Muller-Form vor:

$$\begin{aligned} g(x) &= x_3 \oplus x_1 && \text{(Reed-Muller-Form)} \\ &= x_3 x_1 \vee x_3 \overline{x_1} && \text{(DNF)} \\ &= (x_3 \vee \overline{x_1}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_3}) && \text{(KNF)} \end{aligned}$$

2. Es sei $a \bar{\wedge} b$ die Schreibweise für (a NAND b).

- a) Da $a \wedge a = a$ gilt, ist $a \bar{\wedge} a = \bar{a}$, also lässt sich die Negation von a durch NAND-Kombination von a mit sich selbst bilden. Wahrheitstafel:

a	a ∧ a	a $\bar{\wedge}$ a	\bar{a}
0	0	1	1
1	1	0	0

Um AND zu erreichen, kann das Ergebnis von NAND einfach negiert werden (siehe oben). Dann gilt $a \wedge b = \overline{a \bar{\wedge} b} = (a \bar{\wedge} b) \bar{\wedge} (a \bar{\wedge} b)$. Wahrheitstafel:

a	b	a ∧ b	a $\bar{\wedge}$ b	(a $\bar{\wedge}$ b) $\bar{\wedge}$ (a $\bar{\wedge}$ b)
0	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

Nach de Morgan gilt $\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$. Dies lässt sich umformen zu $a \vee b = \overline{\bar{a} \wedge \bar{b}}$. Die Negation von a und b kann wie oben mit NAND dargestellt werden: $a \vee b = (a \bar{\wedge} a) \bar{\wedge} (b \bar{\wedge} b)$.

a	b	a ∨ b	a $\bar{\wedge}$ a = \bar{a}	b $\bar{\wedge}$ b = \bar{b}	(a $\bar{\wedge}$ a) $\bar{\wedge}$ (b $\bar{\wedge}$ b)
0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1

- b)

$$\begin{aligned} f(x_3, x_2, x_1) &= (\overline{x_3} \overline{x_2 \vee x_1}) \vee (x_1 \overline{x_2 \vee x_1}) \\ &= (\overline{x_2 \vee x_1}) \wedge (\overline{x_3 \vee x_1}) \\ &= x_1 \wedge (\overline{x_2 \vee x_3}) \\ &= x_1 \wedge (\overline{x_2} \wedge \overline{x_3}) \\ &= (x_1 \wedge (\overline{x_2} \wedge \overline{x_3})) \bar{\wedge} (x_1 \wedge (\overline{x_2} \wedge \overline{x_3})) \end{aligned}$$



3. a) Funktionstabelle für A und B:

x	x_4	x_3	x_2	x_1	A	B
0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	1	1
3	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1

$$A(x) = \underline{x_3} \vee \underline{x_1} \vee \underline{x_2 x_0} \vee \overline{x_2} \overline{x_0}$$

$$B(x) = \underline{x_2} \vee \underline{x_1} \underline{x_0} \vee \underline{x_1 x_0}$$


b) Karnaugh-Veitch-Diagramme:

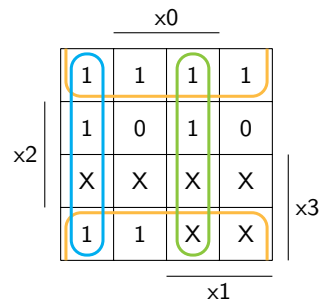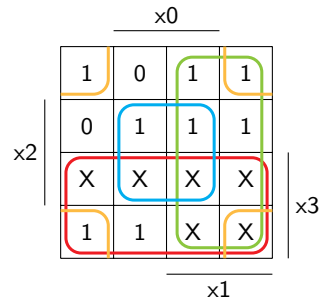

4. a) Funktionstabelle:


x	x_3	x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

b) Karnaugh-Veitch-Diagramm:

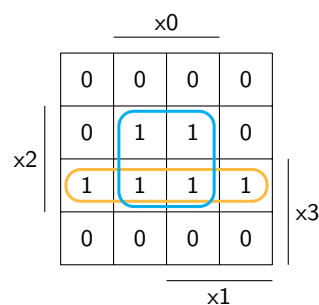


$$c) y = \underline{x_3 x_2} \vee \underline{x_2 x_0}$$

d) Schaltnetz (US-Symbole):

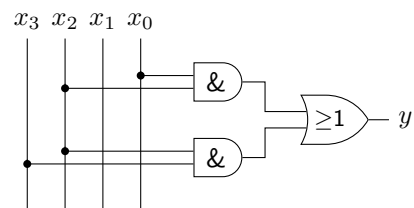

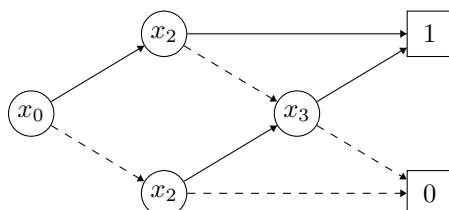e) Binäres Entscheidungsdiagramm (ROBDD):



Die Schaltvariable x_1 wurde weggelassen, da sie für den Wert der Schaltfunktion ohne Bedeutung ist. Durchgezogene Linien haben den Wert 1, gestrichelte den Wert 0.